

## Radix-2 Single Path Delay Feedback (SDF) 128pt-FFT

### 1. 서론

디지털 신호 처리(DSP)에서 신호 변환은 매우 중요한 과정이다. **ADC(Analog to Digital Conversion)**를 통해, 아날로그 Data 입력들을 디지털 Data로 변환하여 컴퓨터에서 분석 처리가 가능하게 변환 시킨다. 또한 이 데이터를 사용자가 원하는 Data만 뽑아내기 위해서는 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환할 필요가 있다. 이를 위해 **DFT(Discrete Fourier Transform)**를 사용하며, 신호의 주파수 성분을 분석할 수 있다. 그러나 DFT 과정은 연산량이 많아 속도가 느리고 필요 HW도 많아지는 단점이 있다. 이를 해결하기 위해 **FFT(Fast Fourier Transform)**를 사용하여 연산량과 HW를 줄이고 있다. 이 FFT처리된 Data는 이후 신호 처리, 영상 및 음성 분석, 통신 시스템, 레이더, 의료 영상 등의 다양한 분야에서 사용된다. 이번 실험을 통해 DFT에 비해 FFT가 얼마나 연산량이 줄어들고 어떻게 FFT의 HW를 설계하는 지 알 수 있게될 것이다

### 2. DFT

#### 2-1. DFT연산

$$X_k \cong X\left(K \frac{2\pi}{N}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right)}$$

DFT의 수식으로써, 위 수식 중  $e^{\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right)}$ 는 Twiddle Factor로써  $W_N^{nk}$ 로 나타낸다.

예시로써 8pt DFT연산을 해보면 아래와 같은 식이 나온다.

$$\begin{aligned} X[K] &= \sum_{n=0}^7 x(n) \cdot W_8^{nk} \\ X[0] &= x(0) \cdot W_8^0 + x(1) \cdot W_8^0 + \dots + x(7) \cdot W_8^0 \\ X[1] &= x(0) \cdot W_8^0 + x(1) \cdot W_8^1 + \dots + x(7) \cdot W_8^7 \\ X[2] &= x(0) \cdot W_8^0 + x(1) \cdot W_8^2 + \dots + x(7) \cdot W_8^{14} \\ &\vdots \\ X[7] &= x(0) \cdot W_8^0 + x(1) \cdot W_8^7 + \dots + x(7) \cdot W_8^{49} \end{aligned}$$

라는 식이 나오고 8pt -DFT의 연산 양을 알 수 있다.

## 2-2. DFT의 연산 량

이산 푸리에 변환(DFT)는 많은 연산을 요구하는데, 위의 연산에서 확인할 수 있듯이,

Npt-DFT

Multiplier :  $N^2$ 개

Adder :  $N(N - 1)$ 개

Ex) 8pt-DFT

Multiplier : 64개

Adder : 56개

8pt DFT만해도 총 **120**개의 연산을 요구한다. 이를 해결하기 위해 고속 푸리에 변환(FFT) 알고리즘을 사용하고 있다. 현실에서 사용하는 DFT는 더 큰pt의 연산을 하는데, 그렇게 되면 너무 많은 연산을 요구하게 되고 그에 따른 더 많은 HW를 요구하게 되는 것이다. 이를 해결하기 위해 우리는 고속 푸리에 트랜스폼(FFT) 알고리즘을 사용하게 된다.

### ※ Twiddle Factor(회전 인자)

일정한 주기(N)를 가지고 반복되는 인수로써 Npt의 N의 주기성을 띈다.

Ex) 8pt DFT의 Twiddle Factor( $W_8^{nk}$ )

$$W_8^0 = e^{(-jk\frac{2\pi}{N}0)} = W_8^8 = W_4^0$$


$$W_8^1 = e^{(-jk\frac{2\pi}{N}1)} = W_8^9$$

$$W_8^2 = e^{(-jk\frac{2\pi}{N}2)} = W_8^{10} = W_4^1$$

⋮

$$W_8^6 = e^{(-jk\frac{2\pi}{N}6)} = W_8^{14} = W_4^3$$
 
$$W_8^7 = e^{(-jk\frac{2\pi}{N}7)} = W_8^{15}$$




추후에 미리 Twiddle Factor를 계산해 Memory에 저장해 연산에 사용한다.

### 3. FFT
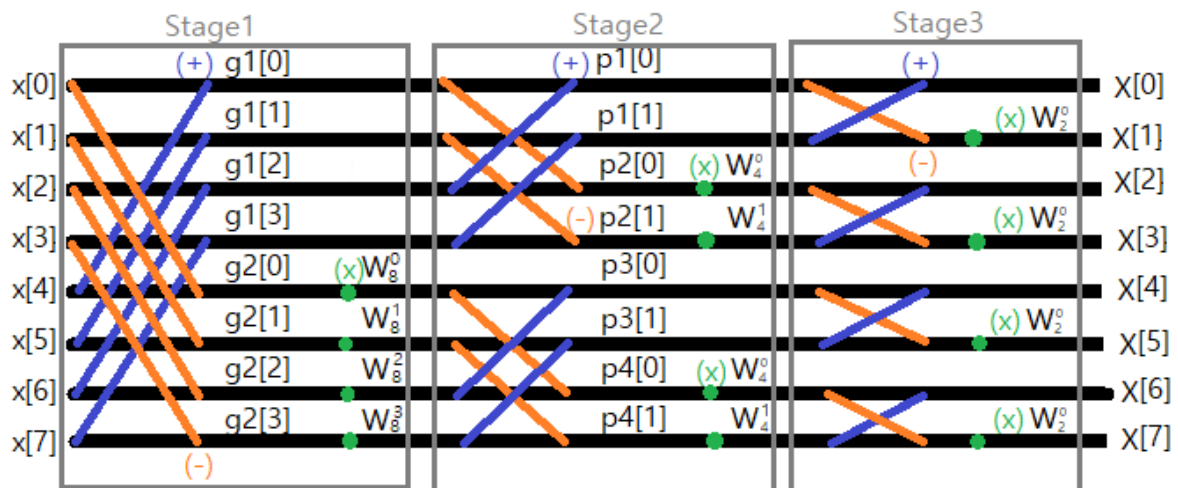
#### 3-1. FFT연산

고속 푸리에 변환(FFT)은 Butterfly 연산을 사용하는데, 아래 8pt butterfly 예시가 있다.



#### 3-2. FFT의 연산 량

##### 8pt-FFT

Multiplier : 12개

Adder : 24개

##### Npt-FFT


Multiplier :  $\frac{N}{2} \log_2 N$ 개

Adder :  $N \log_2 N$ 개

**8pt DFT**가 **120**개의 연산을 요구하는 것에 비해, **8pt FFT**는 **36**개의 연산을 요구한다. 이와 같이 확연한 연산 량의 차이가 나는 것을 알 수 있다. 그에 따라 필요한 HW의 수 또한 줄어들게 된다.

## 4. HW설계 (Block Diagram)

### 4-1. 128pt FFT의 Block Diagram

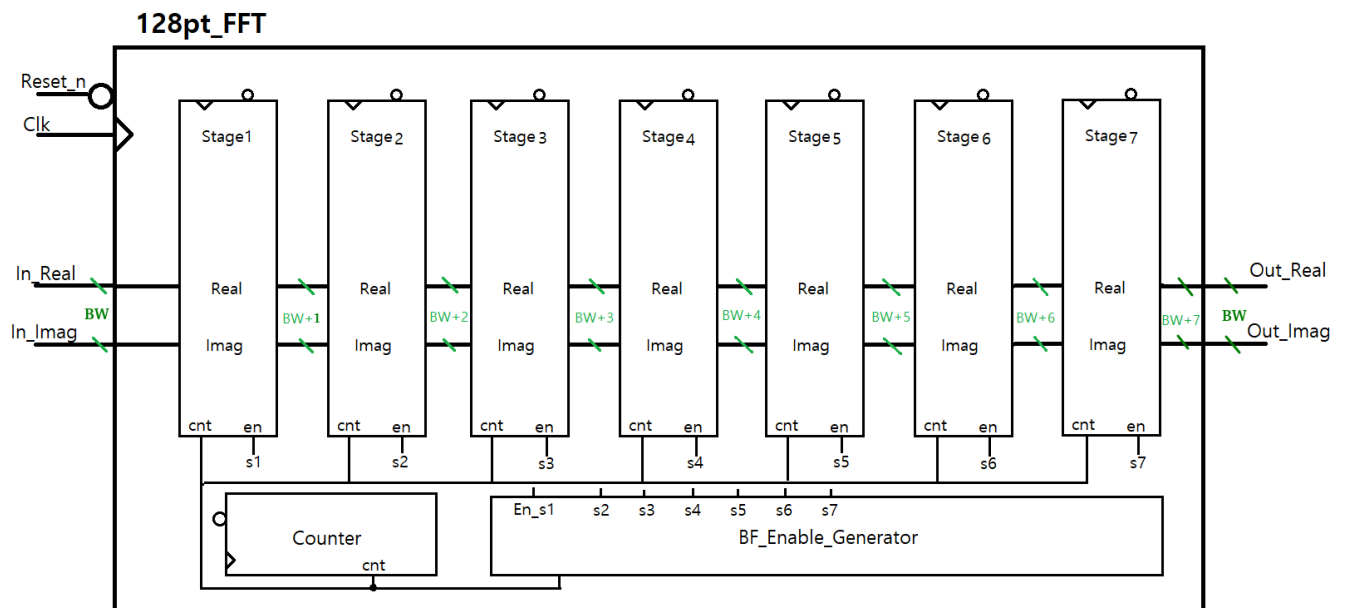

아래 Block Diagram은 상위 Block으로서 하위 Block인 Stage들은 다음 목차에서 자세히 설명된다.

- Stages (Top\_FFT.v)
  - 1) 목적
    - Pipeline(SDF)을 고려하여 설계되고, 제어 신호(from BF\_Enable\_Generator)에 따라 Stage가 Butterfly 연산 또는 Twiddle Factor Multiplication의 값을 출력시키는 Block
  - 2) 설계
    - 128pt FFT를 만들기위해 필요한 Stage는  $\log_2 128 = 7(stages)$ 개가 필요하다.
    - Bit Size : Stage를 지나칠 때 마다 (현재 Bit size) + 1이 된다.
- Counter (Counter.v)
  - 1) 목적
    - 현재의 동작 Cycle을 카운팅 하기위한 Block
  1. BF\_Enable\_Generator(128 카운팅)
  2. Stage의 Multiplier(64 카운팅)

## 2) 설계

- 1clk마다 +1씩 되는 카운터
- 최대 128까지 셀 수 있는 카운터

### • BF\_Enable\_Generator (BF\_En\_Gen.v)

#### 1) 목적

- Stage 내부의 Mux들을 제어하는 신호를 만들어내는 Block

#### 2) 설계

- Stage 내부 Mux들을 Timing에 맞게 제어하기 위해, 카운터의 cnt signal로부터 bit를 뽑아와 제어신호로 사용한다. Timing Diagram을 보면 Mux에

① En\_s1(7bit) : 64Clk마다 BF <-> TM으로 변경되므로 cnt[6] 사용


② En\_s2(6bit) : 32Clk마다 BF <-> TM으로 변경되므로 cnt[5] 사용

⋮

⑦ En\_s7(1bit) : 1Clk마다 BF <-> TM으로 변경되므로 cnt[0] 사용

- Timing Diagram을 보면 Enable 신호로 Mux를 제어함에 따라 Stage의 출력 값이 달라지는 것을 확인할 수 있다. 또한, Stage를 통과할 때마다 제어 신호와 데이터 간의 동기화가 1클럭씩 지연되는 현상이 발생한다. 따라서 Stage의 수가 증가할수록 Enable 신호의 타이밍을 1클럭씩 추가로 조정해야 올바르게 동작한다. (참고 [Timing Diagram](#))

## 4-2. Stage의 Block Diagram

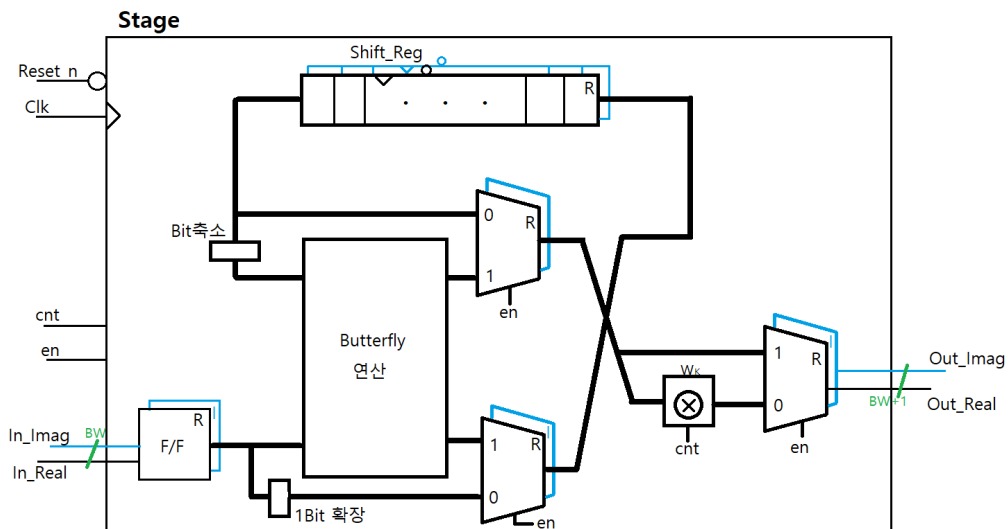

### • Shift Register (Shift\_Reg.v)

## 1) 목적

- 입력을  $\frac{N}{2}$  ( $N$ 은  $Npt$ 를 뜻함)  $clk$  뒤에 출력을 내보내는 Block

※ Butterfly연산을 할 때, 1clk마다 입력이 들어가게 되는데, Butterfly연산은 위에서 확인되듯이  $x[k] \pm x\left[k + \frac{N}{2}\right]$  ( $k = 0 \sim N - 1$ ) 해당 연산을 하게 된다. 즉,  $x\left[k + \frac{N}{2}\right]$  이 입력인 시간에 Butterfly연산을 하게 되는 것이다.  
128pt-FFT의 식  $x[0] \pm x\left[0 + \frac{128}{2}\right]$ 을 보면,  $x[0]$ 가 Butterfly연산을 하게 되는 시간은  $x[64]$ 이 입력으로 들어오는 시간이다. 즉,  $x[64]$ 가 들어오는 시간(64clk)까지  $x[0]$ 의 데이터를 저장해둘 Shift Register가 필요하다.

## 2) 설계

- Butterfly 연산에서는 1클럭마다 입력 데이터가 들어오며, 연산 과정에서 알 수 있듯이  $x[k] \pm x\left[k + \frac{N}{2}\right]$  ( $k = 0 \sim N - 1$ )의 계산이 이뤄진다. 즉,  $x\left[k + \frac{N}{2}\right]$ 가 입력되는 시간에 Butterfly연산이 된다.  
128pt FFT에서의  $x[0] \pm x\left[0 + \frac{128}{2}\right]$  Butterfly연산을 설계하고자 하면,  $x[64]$ 가 입력일 때가  $x[0]$ 의 Butterfly연산이 가능해지는 시점이다. 따라서  $x[64]$ 가 입력으로 들어오는 시점(64클럭)까지  $x[0]$ 의 값을 저장할 수 있는 레지스터가 필요하다.
- Stage를 지날수록 Shift Register의 Register수가  $\frac{1}{2}$ 로 줄어든다.

Ex) Stage1(64개), Stage2(32개) ~ Stage1(1개)

## • Butterfly calculator (BF\_Calc.v)

### 1) 목적

- Butterfly 연산을 구현한 HW

### 2) 설계

- $x[k] \pm x\left[k + \frac{N}{2}\right]$  연산 설계
- 두 입력의 연산( $\pm$ )의 출력(연산 결과)의 Bit Width는  $Bit$ 이 된다.

## • Twiddle Factor( $W_k$ ) Multiplier (Mult.v)

### 1) 목적

- 입력 signals에 대해  $W_k$ 를 곱해주는 HW

### 2) 설계

- $W_k$ 를 미리 계산하여 Memory에 저장해두고, 입력이 들어오면 해당 입력에 맞는  $W_k$ 와 곱해주는 형태이다. 이때의  $W_k$ 는 cnt signal로부터 가져와 짝을 지어주는 형태이다.
- $W_k$ 는 10번째 고정소수점 형태로 나타낸다.

Ex)  $W_{128}^1$  (10번째 고정소수점)

$$\begin{aligned} W_{128}^1 &= \exp\left(-j1\frac{2\pi}{128}n\right) \\ &= \cos\left(\frac{2\pi}{128}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{128}\right) \\ &= W_{128}^1[Re] + W_{128}^1[Im] \end{aligned}$$

$W_{128}^1[Re] \cong 0.998$ , 이를 고정소수점 10을 이용해 2진수로 나타내면


$$\begin{aligned} 0.998 * 1024 &\cong 1022_{(10)} \\ &= 0011\ 1111\ 1110_{(2)} \end{aligned}$$

위와 같은 형태로 나머지  $W_k$ 도 계산하여 저장해두어 이로 인해 빠른 계산을 가능케 한다.

- 출력 = 입력  $[Real + Imag] \times W_k[Real + Imag]$   
 $= (Real \times Real) + (Real \times Imag) + (Imag \times Real) + (Imag \times Imag)$   
실수(Out\_Real) :  $(Real \times Real) - (Imag \times Imag)$   
허수(Out\_Imag) :  $(Real \times Imag) + (Imag \times Real)$   
※ 두 signal의 곱의 Bit size는 두 신호의 Bit size의 합
- 출력의 Bit Size = Bit size[입력 +  $W_k$ ]인데 데이터의 사이즈가 너무 크므로, 필요한 Bit를 Truncation한다


## 5. Stage의 Timing Diagram

Ex) 8pt-FFT

 

- 목표 : 매 클럭마다 들어오는 입력( $x[0] \sim x[N]$ )을 파이프라인에 맞게 차례대로 출력을 내보내는것
  - 설계
    - Stage내부 Mux의 제어신호(En) :  
 각 Stage의 Mux는 제어 신호(En)를 통해 Mode(TM, BF)를 결정하며, 아래와 같이 동작한다.
      - 1) TM(Twiddle Factor Multiplication) Mode :
        - 시간 : BF\_Calc의 입력 Data가  $x[0] \sim x[3](=x[\frac{N}{2} - 1])$ 까지의 시간 동안 활성화
      - 2) BF(Butterfly Calculation) Mode :
        - 시간 : BF\_Calc의 입력 Data가  $x[4](=x[\frac{N}{2}]) \sim x[7](=x[N - 1])$ 까지의 시간동안 활성화
    - 제어 신호(En)와 Cnt 관계 :  
 각 Stage의 제어 신호(En)신호는 카운터(cnt)로 부터 생성된다.
      - 1) Stage1의 En\_s1신호와 cnt[2] 신호는 정상적으로 동기화 되어 있음
      - 2) Stage2의 En\_s2신호는 cnt[1] 신호 보다 1클럭 늦게 활성화 됨
      - 3) Stage3의 En\_s3신호는 정상 동기화 처럼 보이지만 cnt[0] 보다 3클럭 늦게 활성화 된다고도 볼 수 있음.
- ∴ 즉, Stage를 통과할 수록 En신호가 1clk씩 지연 되므로, 각 Stage의 cnt[n]신호를 1클럭씩 지연 시켜 연결해야된다. (BF\_En\_Gen.v 참고)




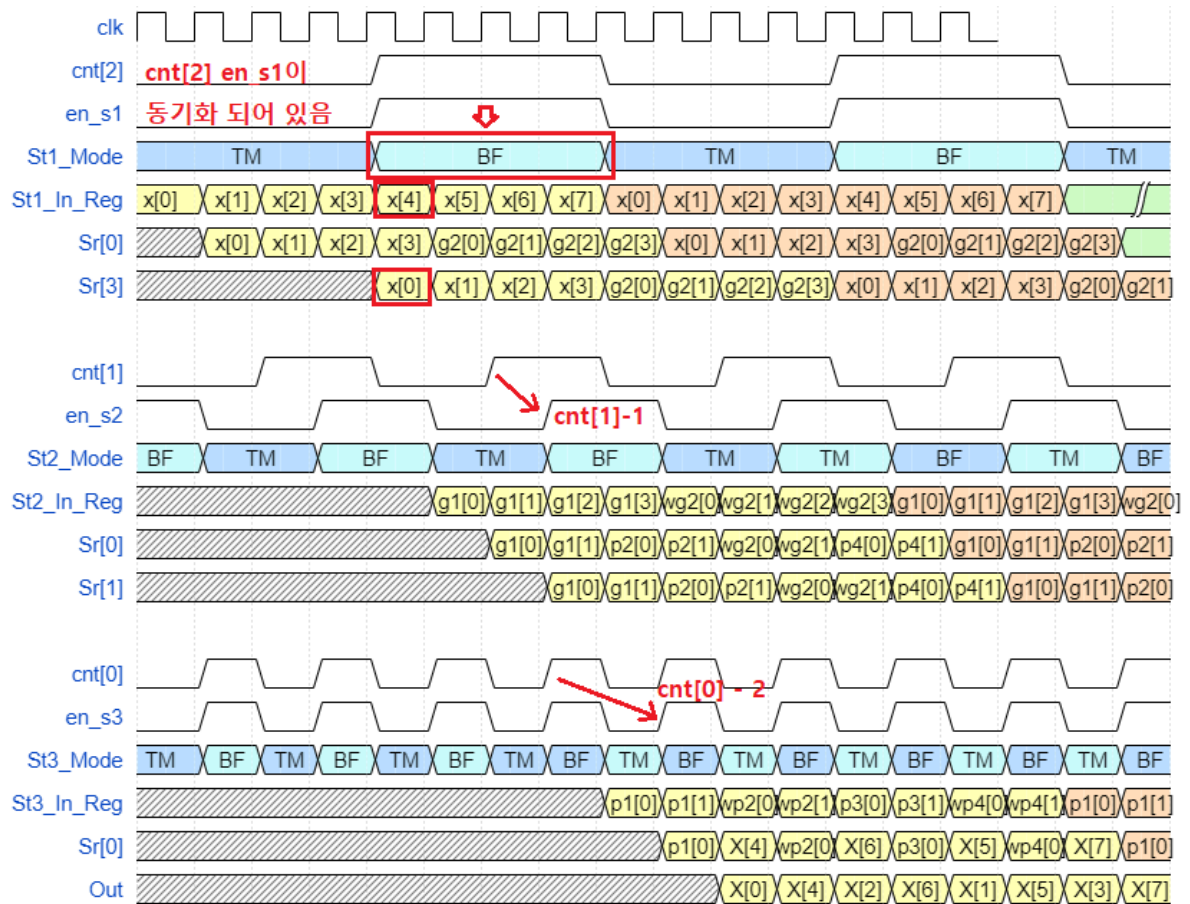


## 6. 결과

### 6-1. Synthesis 전 Behavioral Simulation 결과

#### • 출력(Stage내부)

##### □ Butterfly Calc Mode

 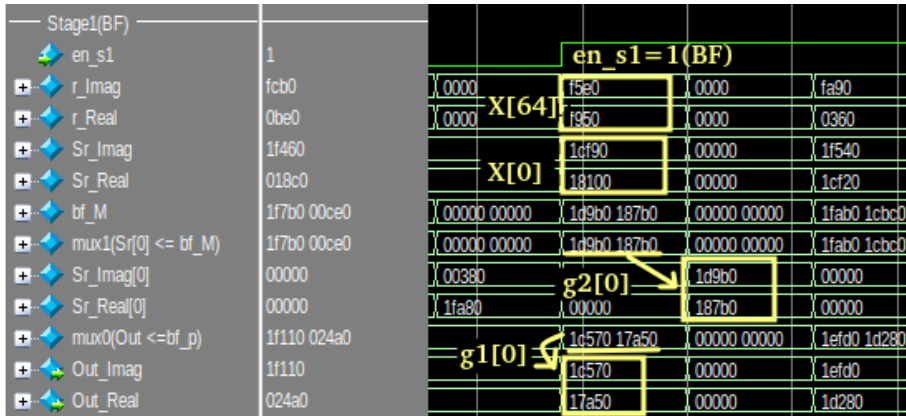

- 해석 :



128pt FFT로써 64clk(cnt : 64~127)동안 en\_s1=1(BF하는 모습을 확인할 수 있고,

동작 1)  $g1[0] (= x[64] + x[0])$ 가 Stage1의 출력으로 나감

동작 2)  $g2[0] (= x[64] - x[0])$ 가 Shift Register(Sr[0])로 들어감

정상 동작함을 위 Simulation결과로 확인할 수 있다.

##### □ Twiddle Factors Multiply Mode

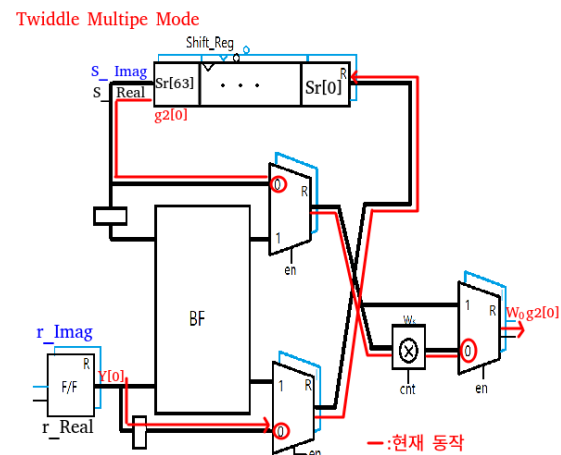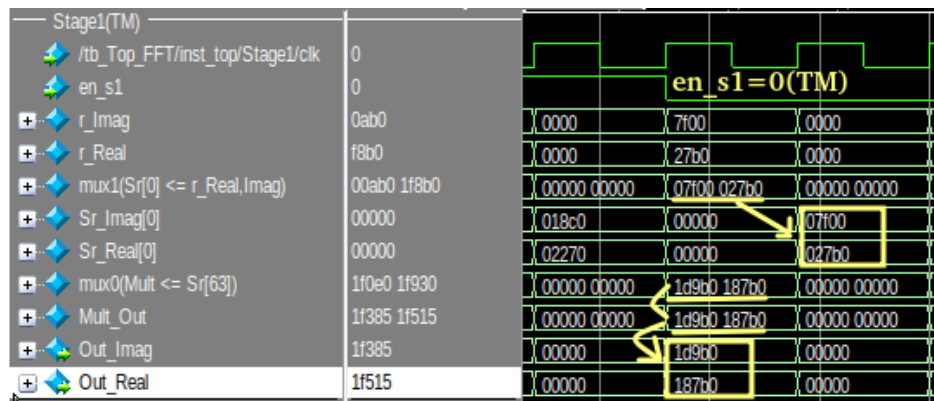

- 해석 :

128pt FFT로써 64clk동안 TM Mode(bf\_en = 0)로 동작 하는 모습을 확인할수 있고,

g2[0] (=x[64] - x[0])이 Twiddle Factor(W0)와 곱셈을 하여 W0g2[0]값이 출력되어 나가는 것을 확인 할 수 있다.

▣ 상위 System(Top\_FFT)의 Simulation결과

/tb_Top_FFT/latency	133	132	133 0~133(134clk)	134
/tb_Top_FFT/outReal	11111111000011000	0000000000000000	11111111000011000	11111111000011000
/tb_Top_FFT/outImag	1111111110011010	0000000000000000	1111111110011010	1111111110011010

- latency : 134 클럭

Stage1 : 64clk(Shift\_Register) + 1clk(F/F)

Stage2 : 32clk(Shift\_Regsiter) + 1clk(F/F)


⋮

Stage7 : 1clk(Shift\_Regsiter) + 1clk(F/F)

파이프라인으로 인해 latency는 증가했지만 Throughput이 줄어들게 됨으로써 빠른 처리속도를 보여준다.

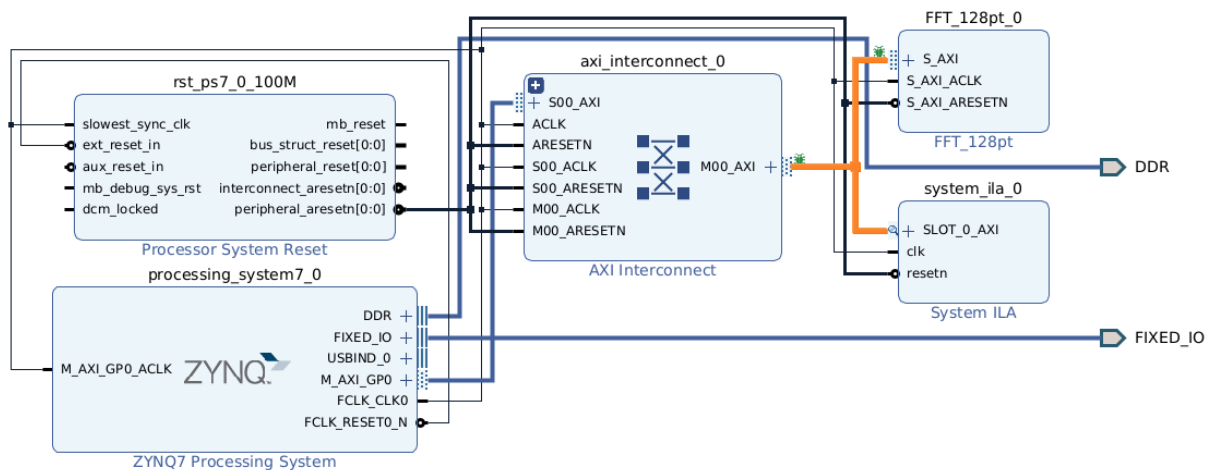
## 6-2. 실제 동작(Synthesis 이후)

- 사용 칩 : Arty z7-20보드의 Zynq-7000 Chip 을 사용.
- 설명 :Axi Bus를 사용했으며, PS에 입력(input.h) Data를 주어 합성된 PL(FFT)이 Simulation에서 보였던 결과와 같은지 ILA와 Uart Serial 통신을 통해 확인한다.



- ILA

<AXI\_BUS\_WDATA>

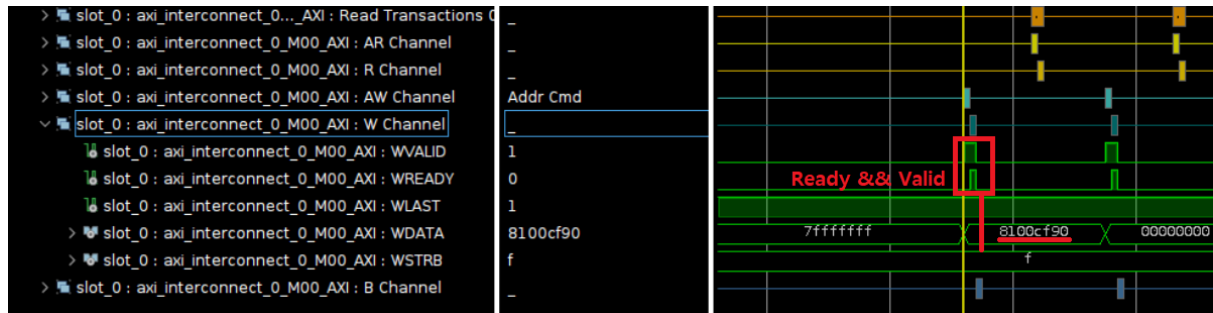


설명 :

PS로 입력해준 Data(input.h)가 Axi-bus를 통해 PL로 들어가고 있음을 확인 할 수 있다.

DATA : 8100[real]CF90[imag]<sub>(16)</sub> -> 0001\_1111\_1010\_0100[real] 1100\_1111\_1001\_0000[Imag]<sub>(2)</sub>

## <AXI\_BUS\_RDATA>

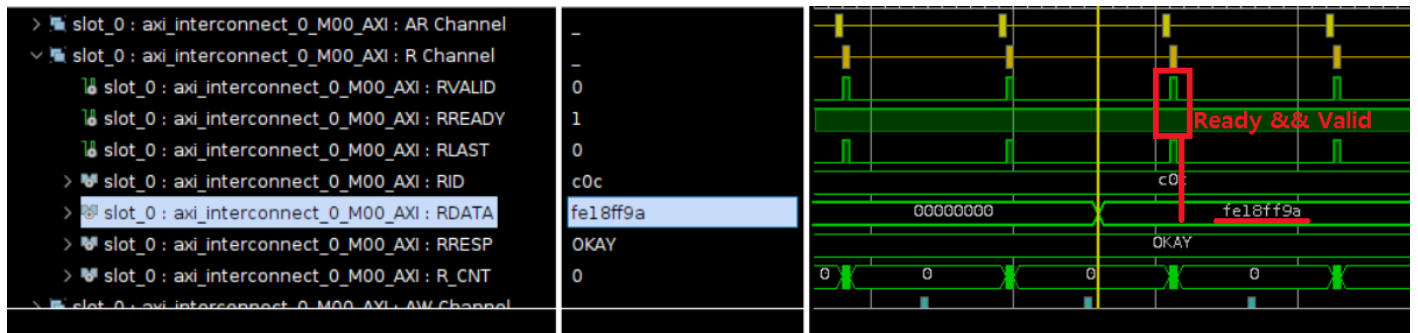


설명 :

Rdata를 통해 PL(FFT)의 출력이 Axi-bus를 통해 Read되고 있음을 알 수 있다.

Data : fe18[real]ff9a[imag]<sub>(16)</sub> -> 1111\_1110\_0001\_1000[real] 1111\_1111\_1001\_1010[Imag]<sub>(2)</sub>

## •UART Serial Monitor로 출력 확인

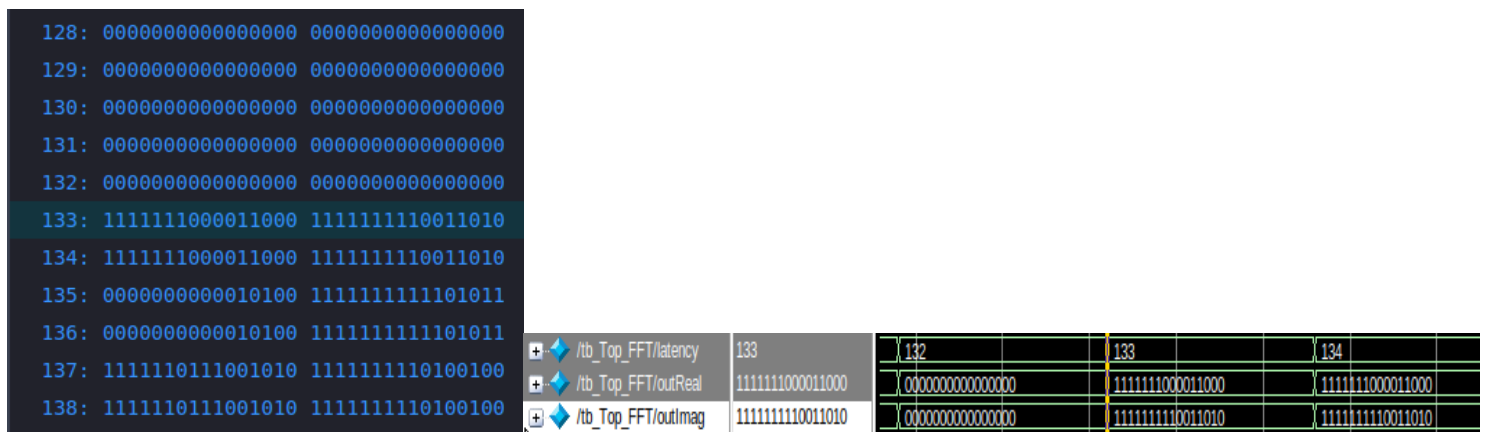

## <합성 후 출력 결과>

## <Simulation 출력 결과>

Simulation에서 확인했던 출력 값과 latency가 합성 후의 출력 결과와 일치하는 것을 확인 할 수 있다.

## 7. 소스코드

[https://github.com/Hs-Eom/FFT\\_128pt.git](https://github.com/Hs-Eom/FFT_128pt.git)